

Digital Circuit Training System

RN-LOGIC

سیستم آموزشی مدار منطقی

ویژگی ها

- منبع تغذیه ۵ ولت ثابت و بازیگر XOR, AND, NOR, NOT
- دیکودر 3 به 8 مبتنی بر 74123 و مالتی پلکس 8 به 1 مبتنی بر 74151
- مولتی ویبراتور مونواستابیل مبتنی بر 7414
- مبدل BCD به 7 Segment مبتنی بر 7474
- جمع گر و تفریق گر 74244 باfer 7483 و تایمر 555
- رजیستر فایل 16 بیتی (4x4 بیتی) مبتنی بر 74670
- انکودر 8 به 3 بر مبنای 74148
- عدد فلیپ فلاب 4 که مبتنی بر 7476 و عدد فلیپ فلاب D مبتنی بر 7474
- شمارنده 74191 و شیفت رجیستر 74195
- واحد محاسبات منطقی (ALU) مبتنی بر 74181
- مبدل آنالوگ به دیجیتال مبتنی بر 7485
- مقایسه کننده مبتنی بر 74804
- مبدل دیجیتال به آنالوگ مبتنی بر DAC0800
- شمارنده ده دهی مبتنی بر 4017
- مدل کلید کشویی، 8 عدد کلید فشاری PULL UP و 8 عدد کلید PULL DOWN
- بازر 5 ولت
- رله 5 ولت تک کنتاکت
- عدد LED و 2 عدد 7 Segment
- بردبورد جهت تشکیل مدارات دلخواه

پالس ساعت یا همان کلاک پالس یکی از مهمترین سیگنال‌های ورودی در آزمایشگاه مدار منطقی است. در این سیستم آموزشی به کمک دو بلوکی که در تصویر مشاهده می‌شود کاربر علاوه بر اختیار داشتن این سیگنال، با نحوه ساخت آن نیز آشنا خواهد شد.



آزمایشها

- بررسی عملکرد گیت‌های منطقی AND, NAND, OR, NOR, NOT
- ساخت گیت‌های منطقی با گیت پایه NAND
- مبدل BCD به GRAY مبتنی بر 7474
- مبدل GRAY به BCD مبتنی بر 7476
- مبدل 7 Segment به BCD مبتنی بر 7448
- نمایش اعداد بر روی 7 Segment با استفاده از مبدل 7448
- دیکودر 2 به 4 متشکل از گیت‌های منطقی
- دیکودر 3 به 8 با استفاده از 74238
- مقایسه کننده یک بیتی متشکل از گیت‌های منطقی مالتی پلکس 4 به 1 متشکل از گیت‌های منطقی
- مالتی پلکس 8 به 1 با استفاده از 74151
- جمع کننده 1 بیتی متشکل از گیت‌های منطقی
- جمع کننده 4 بیتی با استفاده از 7483
- بررسی عملکرد بافر 3 حالتی 74244
- پالس ژنراتور مبتنی بر تراشه 555
- مجموعه کننده 4 بیتی مبتنی بر 7483 و گیت‌های منطقی
- بررسی عملکرد دیجیتال 8 بیتی مبتنی بر ADC0804
- مبدل آنالوگ به دیجیتال 8 بیتی مبتنی بر 7483
- بررسی عملکرد انکودر 8 به 3
- بررسی عملکرد مقایسه کننده 4 بیتی
- بررسی عملکرد شمارنده ده دهی
- فلیپ فلاب RS به همراه ورودی CLK متشکل از گیت‌های منطقی

شرح کالا

سیستم آموزشی RN-LOGIC مجموعه‌ای کامل جهت آموزش آزمایشگاه مدار منطقی می‌باشد که بر مبنای سر فصل آزمایشگاه مدار منطقی طراحی و ساخته شده است. به دلیل تسريع در بستن مدارها و اطمینان از نتایج حاصل شده، بایاس تمامی بلوک‌ها اجام شده و تنها پایه‌های مورد نیاز در اختیار کاربر قرار گرفته شده است. به منظور حمل ساده‌تر و محافظت از قطعات روی بورد، این دستگاه در محفظه‌ای پرتابل طراحی شده است که باعث کاهش وزن مجموعه و در نتیجه افزایش طول عمر و دوام کالا شده است. همچنین یک عدد بردبورد جهت تشکیل مدارهای دلخواه و ارتباط بلوک‌ها در این مجموعه



لوازم جانبی

- CD شامل نمونه فیلم‌های آموزشی و فایل دستور کار 40 رشته کابل ارتباطی موزی به موزی کوچک (شکل ۱-۱ صفحه ۹-۱)
- کابل برق (شکل ۱-۱ صفحه ۹-۱)